
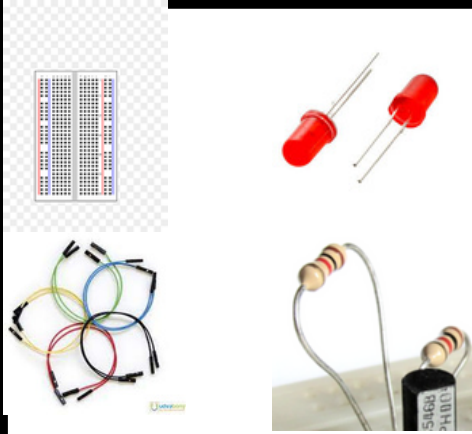


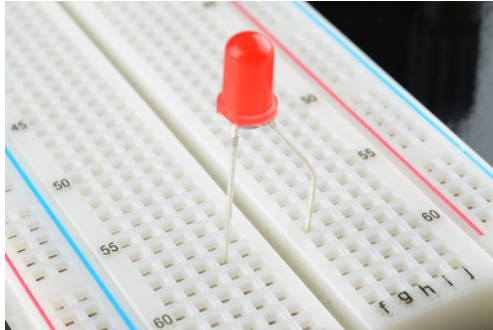
Breadboard এ LED সাহায্যে  
কীভাবে লাইট জ্বালানো যায় তা দেখব




তাহলে আমাদের এর জন্যে লাগবে একটি  
breadboard, LED ,wire এবং resistor



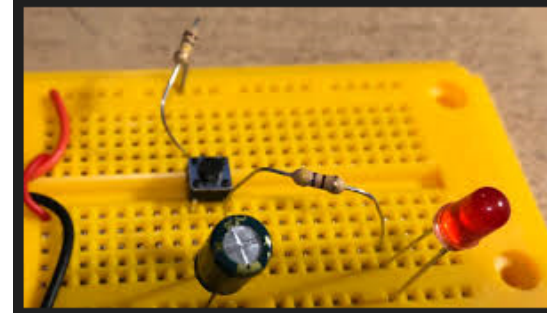
LED এর Positive প্রান্ত একটি wire এর  
সাহায্যে breadboard এর positive  
প্রান্তে connect করব.



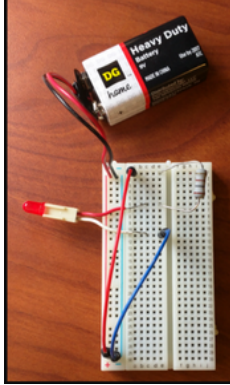
এবার একটি resistor নিবো যা LED er  
negative প্রান্তের সাথে সরাসরি  
connected থাকবে আর resistor এর  
আরেক প্রান্ত breadboard এর negative  
প্রান্তের সাথে সংযুক্ত করব।



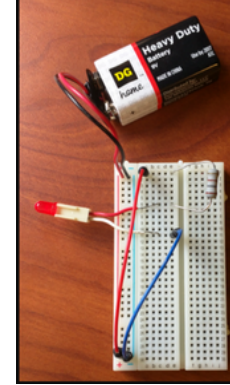একটি ব্যাটারি নিয়ে এর positive প্রান্ত  
breadboard এর positive প্রান্তের সাথে  
সংযুক্ত করব।



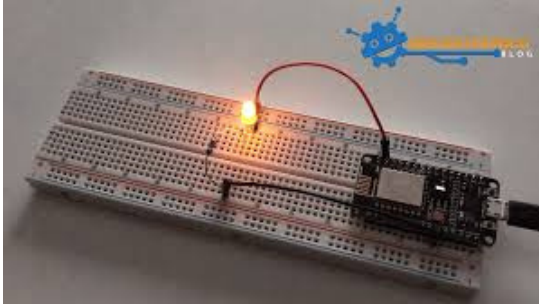আর ব্যাটারির negative প্রান্তের সাথে  
breadboard এর negative প্রান্ত সংযুক্ত  
করব।



এবার ব্যাটারি কানেকশন দেয়ার সাথে সাথে  
দেখা যাবে LED টি জ্বলে উঠেছে।